

T09 · delay mi, millis mi?

Devre aynı. İki iş aynı anda yürütmeyi öğreniyoruz: bir LED kendi kendine yanıp sönerken diğeri butona anında cevap veriyor.

1 satır

3 sütun

3 direnç

12 kablo

buton

buzzer

Bu derste kablo eklenmiyor

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Mili ve millis(), Bit ve bayt). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

`delay(500)` çalışırken Arduino yarım saniye boyunca başka hiçbir şey yapamaz. `millis()` ise "açılalı kaç ms geçti?" sorusunun cevabıdır; beklemek yerine saate bakarız.

Kodda iki iş var: sol LED yarım saniyede bir yanıp söner, sağ LED butona basılıyken yanar. loop hiç beklemediği için saniyede binlerce kez döner ve buton her an duyulur.

Koddaki yeni kavramlar: `millis` · `unsigned long` · `bool` · `!`

KELİMENİN HİKÂYESİ Mili ve millis()

~1 dk


Latince *mille*, "bin" demek. Milisaniye saniyenin binde biri, milimetre metrenin binde biri. `millis()`, "Arduino açılalı kaç milisaniye geçti?" sorusunun cevabıdır.

Mantık: 1000 milisaniye = 1 saniye. Kodda 500 yazınca yarım saniye demiş olursun.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	<code>tone()</code> ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	—	12	Bağlantılar

3. Devre şeması

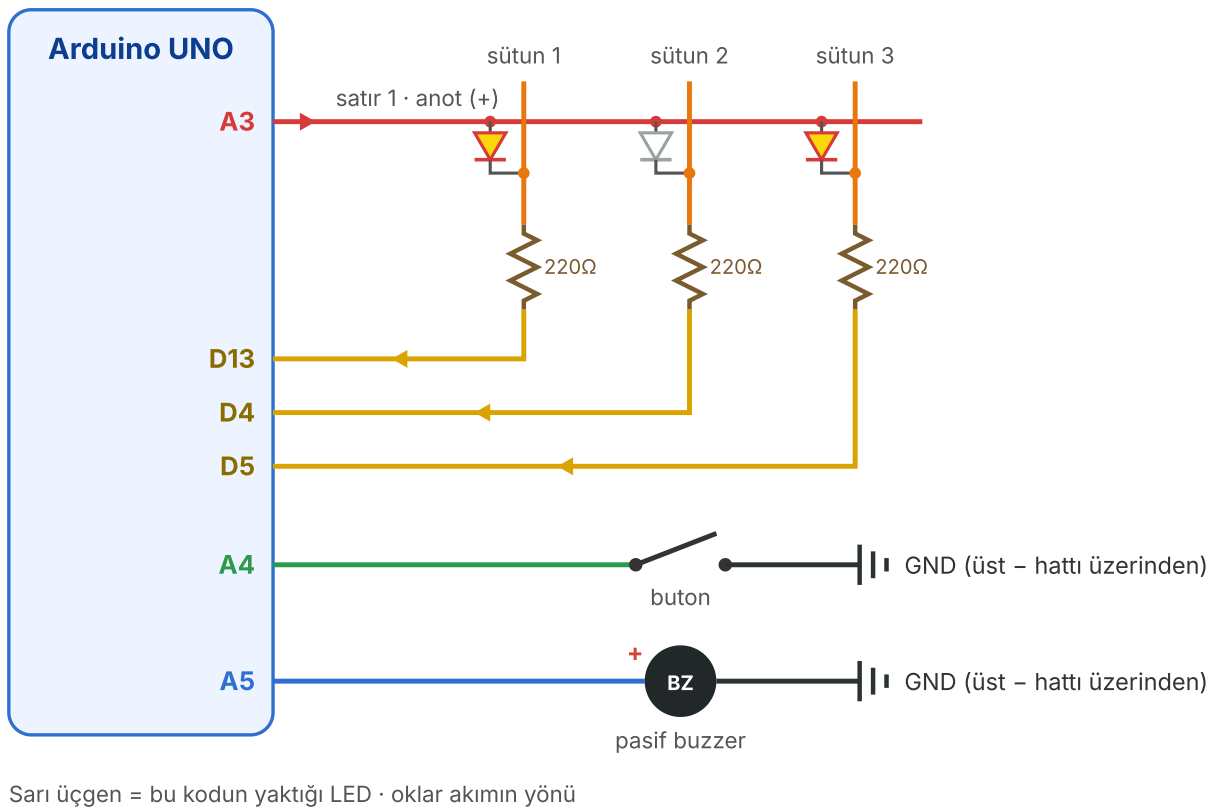

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

4. Bugünün devre bilgisi: Arduino'nun saati

Arduino kartında küçük, gümüş renkli bir **kristal** var. Elektrik verilince saniyede tam 16 milyon kez titreşir (16 MHz). Çip her işini bu tik-taklara göre yapar.

`millis()` bu tik-takları sayıp milisaniyeye çevirir. Sayı çok hızlı büyüdüğü için `unsigned long` (4 bayt) kutusunda tutulur; bu kutu 49 gün dolmaz.

Bu kodda loop bir turunu birkaç mikrosaniyede bitirir: saniyede on binlerce tur. Butona ne zaman basarsan bas, en geç birkaç mikrosaniye içinde okunur.

16 000 000 tik = 1 saniye = 1000 ms

KELİMENİN HİKÂYESİ Bit ve bayt

~1 dk

Bit, **binary digit** (ikili basamak) kelimelerinden türetildi; 1947'de John Tukey uydurdu. *Byte* (bayt) 1956'da IBM'de Werner Buchholz tarafından "ısırsık" anlamındaki *bitetan* türetildi; bit ile karışmasın diye i yerine y yazıldı.


Mantık: `unsigned long` 4 bayt = 32 bittir ve 4 milyardan büyük sayıları tutar. `int` ise 2 bayttır ve 32 767'de dolar: millis için 33 saniye bile yetmez.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

- Neden sol ve sağ LED?** İki işin ayrı olduğu gözle görülsün: biri kendi ritminde, diğeri senin parmağında.
- Akım:** İki LED aynı anda yanabilir: A3'ten ~26 mA. Görev 3'te üç LED aynı anda yanabilir: ~39 mA, kuralın sınırında (en fazla 3).

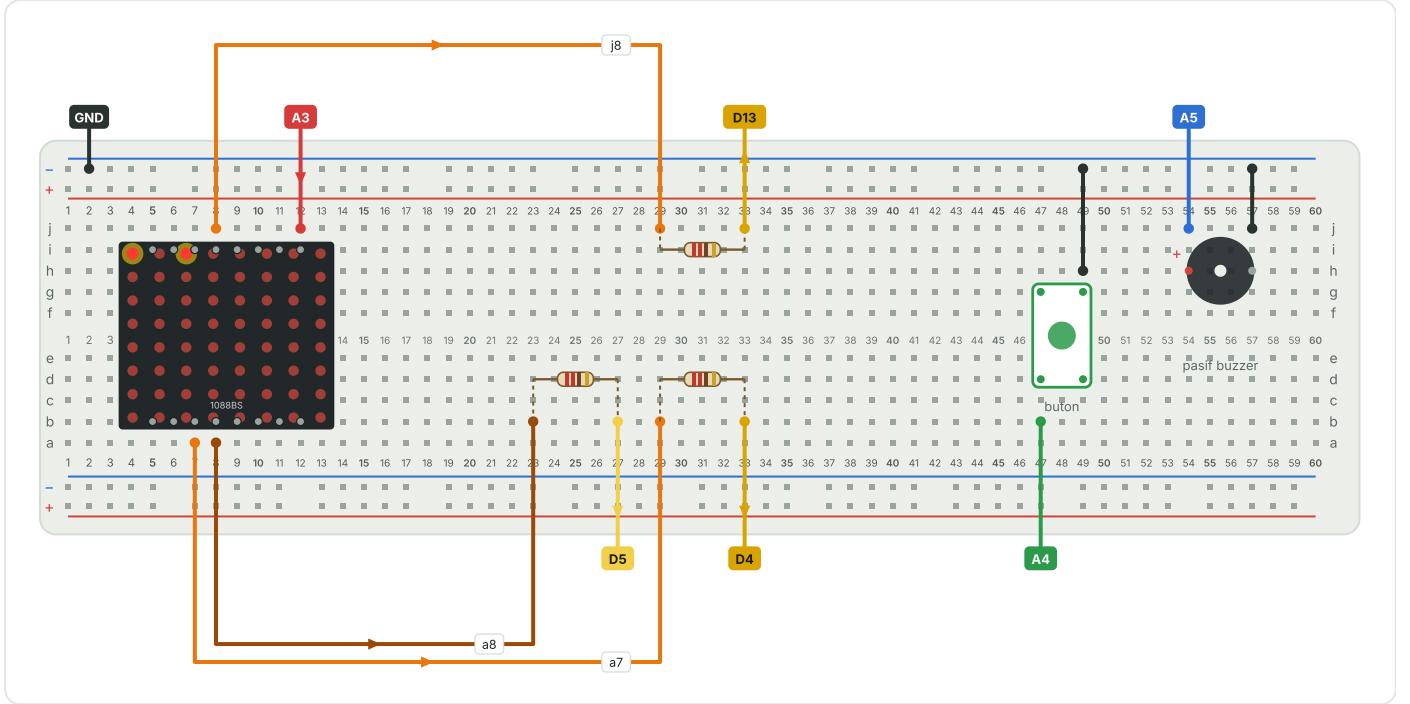6. Breadboard yerleşimi

Bu derste devreye dokunmuyoruz. T07 devresi aynen kalıyor. Bütün değişiklik kodda.



GND nerede? Siyah GND kablosu sadece buton ve buzzer için. Matristeki LED'lerin dönüş yolu yine sütun pinleridir: kod bir sütun pinini LOW yapınca o pin Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır ve akım oradan döner.

Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29-i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29-d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23-d27	turuncu
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst - hattı	siyah

Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Akımın yolu

Sol LED yanarken:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Butona basılıyken sağ LED:

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,3): anot → katot → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Her LED kendi direncinden ~13 mA çeker; satır pini o an yanan LED'lerin toplamını verir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş; hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T09_delay_mi_millis_mi.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Sol üst LED yarım saniyede bir yanıp söner. Butona basınca sağdaki (üçüncü) LED hemen yanar, bırakınca söner. Görev 1'deki delay(1000) eklenince buton geç cevap verir.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
---------	----------------	-------

Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
"GND kablosu eksik mi?"	Hayır. LED'in dönüş yolu LOW yapılan sütun pini	GND kablosu ekleme; sarı kablonun doğru pinde olduğunu kontrol et
Sol LED hiç yanıp sönmüyor	<code>sonDegisim</code> int olarak tanımlanmış	<code>unsigned long</code> olmalı