

P8 · Ortaya Durdur

Tam matris, buton ve buzzer: ilk oyun. Kayan noktayı işaretli sütunlarda durdur.

8 satır

8 sütun

8 direnç

29 kablo


buton

buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Bug ve debug). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.

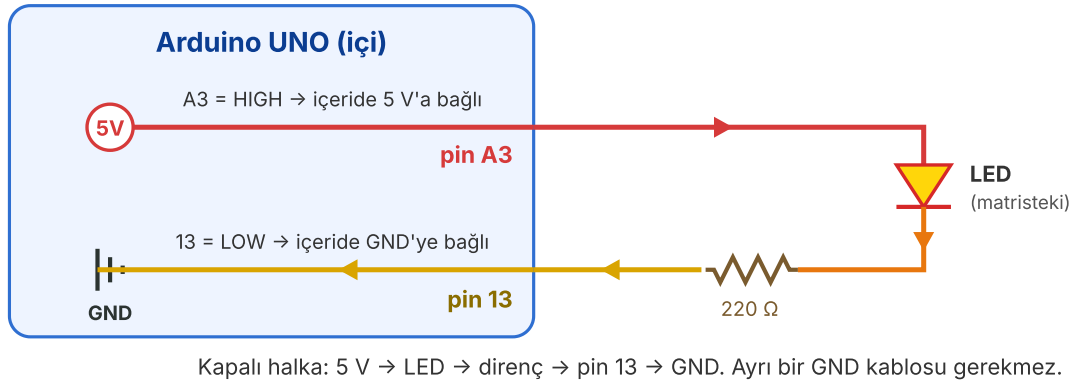LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



1. Bu derste ne yapıyoruz?

Üstte ve altta işaretli iki sütun hedefi gösterir. Nokta ortadaki satırda sağa sola kayar; butona doğru anda basınca gülen yüz ve tiz bir ses, yanlış anda üzgün yüz ve kalın bir ses çıkar.

Stacker'ın kalbi bu fikirdir; devre de Stacker devresinin tamamen aynısıdır.

Bu proje `matris.h` kullanır. `matris.h` matrisin 16 hattının hepsini arka planda sürer; bu yüzden matris kısmı her zaman tam devredir. Bu kod hem butonu hem buzzer'ı kullanır, ikisi de bağlıdır.

KELİMENİN HİKÂYESİ Bug ve debug

~1 dk


Programdaki hataya *bug* (böcek) denir. Kelime 1870'lerde Edison'un notlarında bile geçer; ama en ünlü hikâye 1947'den: Harvard'daki Mark II bilgisayarının bir rölesinde güve bulundu ve Grace Hopper'ın ekibi onu deftere "gerçek bir böceğin bulunduğu ilk vaka" notuyla yapıştırdı.

Mantık: Hata ayıklamaya *debug* denir. Altın kural: bir seferde tek şey değiştir, sonucu gözle, sonra devam et.

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO	1	1	Kodu çalıştıran beyin
Breadboard	1	1	Lehimsiz bağlantı tahtası
1088BS 8×8 LED matris	1	1	Ekran
220 Ω direnç	8	8	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	1	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	1	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	29	29	Bağlantılar

3. Devre şeması

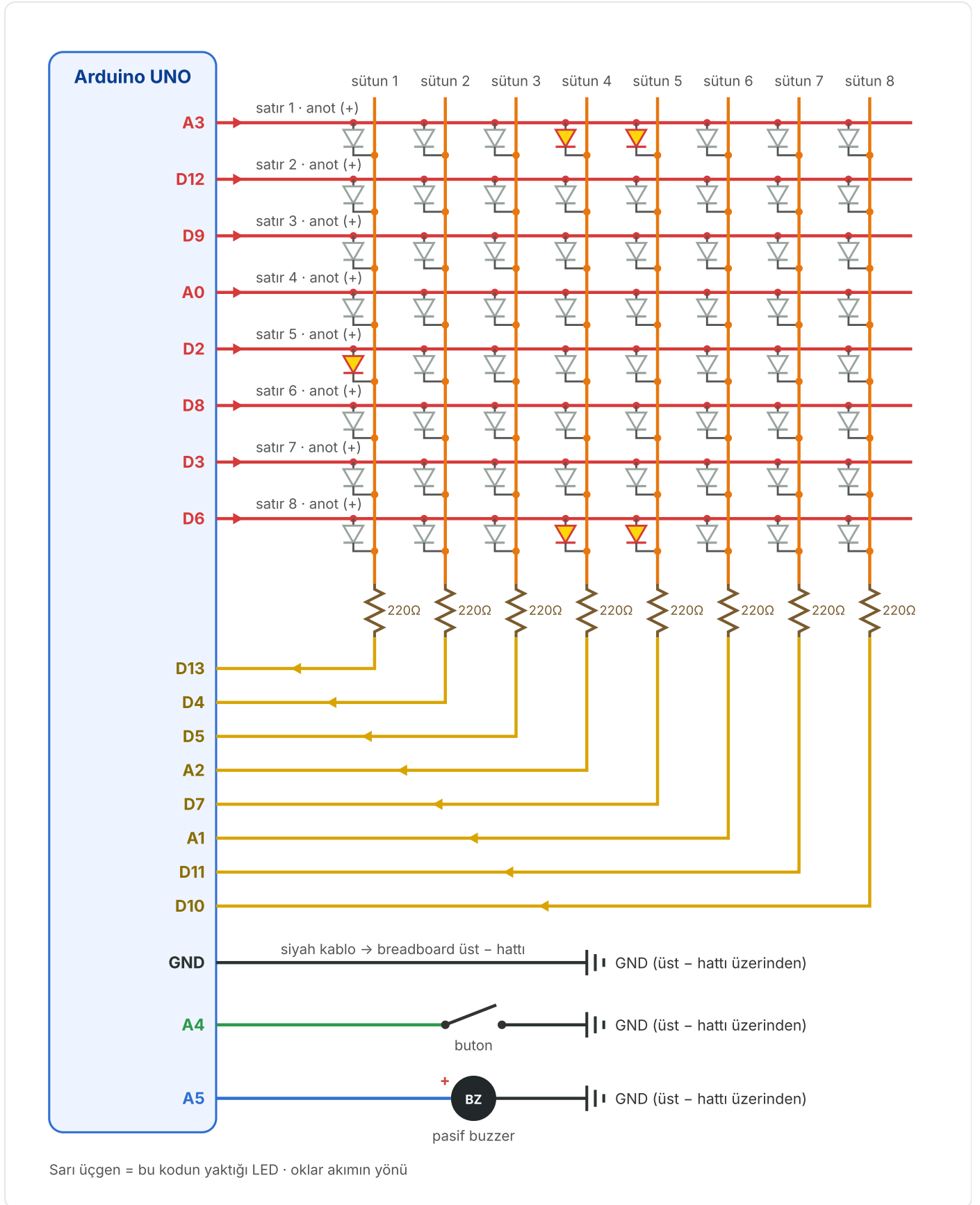

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak


- 8 kırmızı yatay çizgi satır telleri, 8 turuncu dikey çizgi sütun telleri; 64 kesişimin her birinde bir LED var.
- Her sütun telinin altında bir 220 Ω direnç var; dirençten sonra sarı hat Arduino'ya döner.
- Sarı üçgenler bu kodun ekranda gösterdiği LED'lerdir.
- A4 → buton → GND dalı: butona basmak A4'ü 0 V'a bağlar.
- A5 → buzzer → GND dalı: `bip()` pini hızla açıp kapatarak sesi üretir.

4. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden 16 hattın hepsi?** `matris.h` ekranı 24 parçaya bölüp saniyede 2500 kez sırayla yakar. Hangi LED'in yanacağına kod çalışırken karar verir; bu yüzden bütün satır ve sütunlar hazır bağlı olmalı.
2. **Neden 8 direnç?** Her sütunda bir tane. Bir LED yanarken akım mutlaka kendi sütununun direncinden geçer. Satır hatlarına direnç konmaz.
3. **Pin sırası neden karışık?** Matrisin içindeki teller bacaklara sırasız dağılmış. Kabloları breadboard'da soldan sağa sırayla taktık; karışıklığı `matris.h` içindeki `_SATIR` ve `_SUTUN` dizileri çözer.
4. **Dirençler neden uzakta?** Matrisin çevresi 16 bacakla dolu. Dirençleri sağdaki boş alana diziyoruz; soldaki delik en uzaktaki dirence gider ki kablolar üst üste binmesin.
5. **Buton ve buzzer:** Bu kod hem butonu hem buzzer'ı kullanır, ikisi de bağlanır.
6. **Güvenlik:** `matris.h` aynı anda bir satırın en fazla 3 LED'ini yakar. Bir satır pininden en fazla ~25–30 mA akar; mutlak sınır olan 40 mA'nin altında.

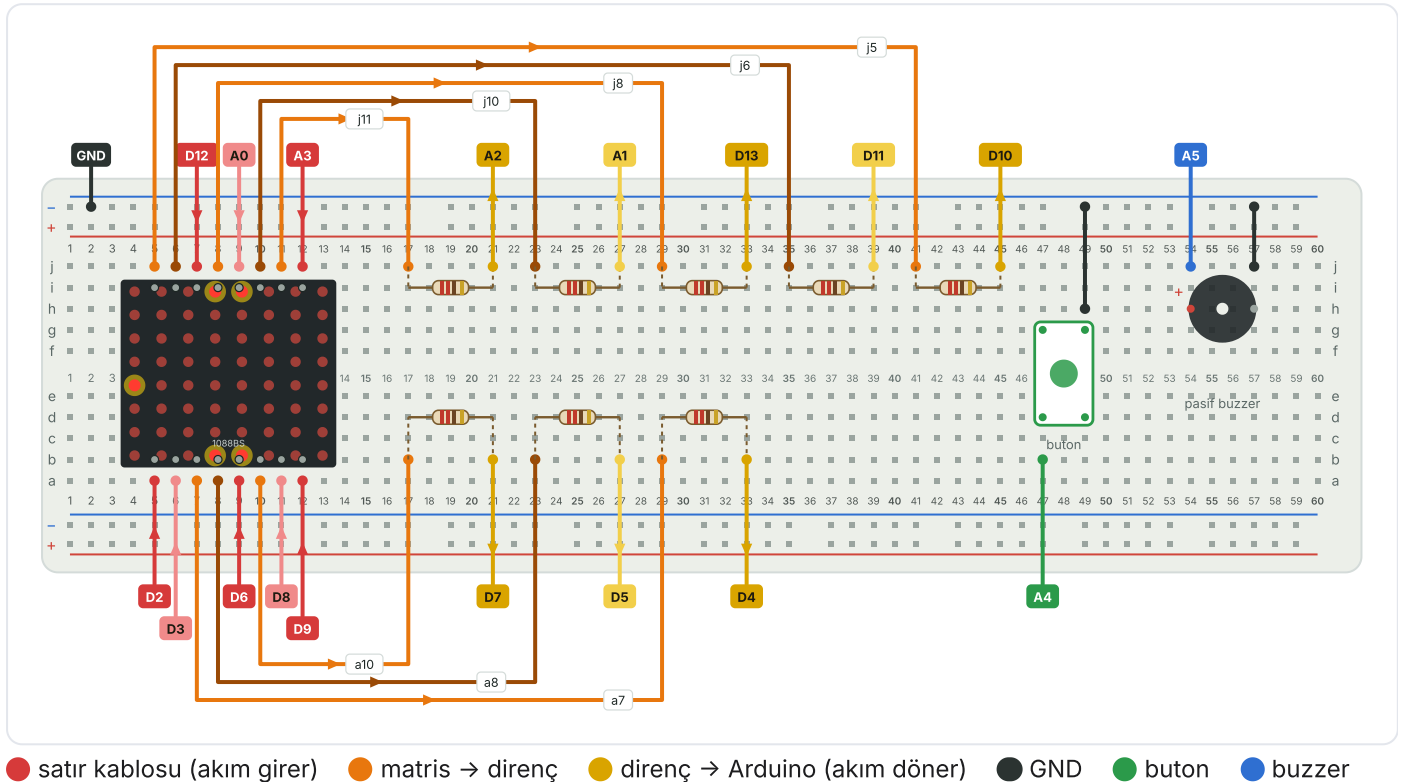
5. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.

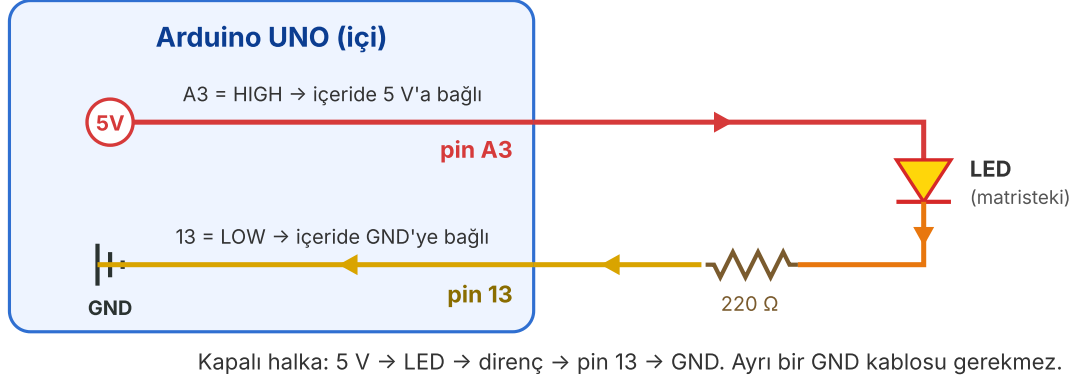LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (sütun pinleri). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Bağlantı tablosu


Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	yeni
Satır 2	j7	D12	kırmızı	yeni
Satır 3	a12	D9	kırmızı	yeni
Satır 4	j9	A0	kırmızı	yeni
Satır 5	a5	D2	kırmızı	yeni
Satır 6	a11	D8	kırmızı	yeni
Satır 7	a6	D3	kırmızı	yeni
Satır 8	a9	D6	kırmızı	yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	yeni
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	yeni
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	yeni
	b27	D5	sarı	
Sütun 4	j11 → j17	direnç i17–i21	turuncu	yeni
	j21	A2	sarı	
Sütun 5	a10 → b17	direnç d17–d21	turuncu	yeni
	b21	D7	sarı	
Sütun 6	j10 → j23	direnç i23–i27	turuncu	yeni
	j27	A1	sarı	
Sütun 7	j6 → j35	direnç i35–i39	turuncu	yeni

	j39	D11	sarı	
Sütun 8	j5 → j41	direnç i41–i45	turuncu	yeni
	j45	D10	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	yeni
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	yeni
	b47	A4	yeşil	
	h49	üst – hattı	siyah	
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	yeni
	j54	A5	mavi	
	j57	üst – hattı	siyah	

6. Adım adım montaj

Her resimde o adımda eklenen parça parlak, önceki adımlar soluk. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.


1 Matrisi yerleştir

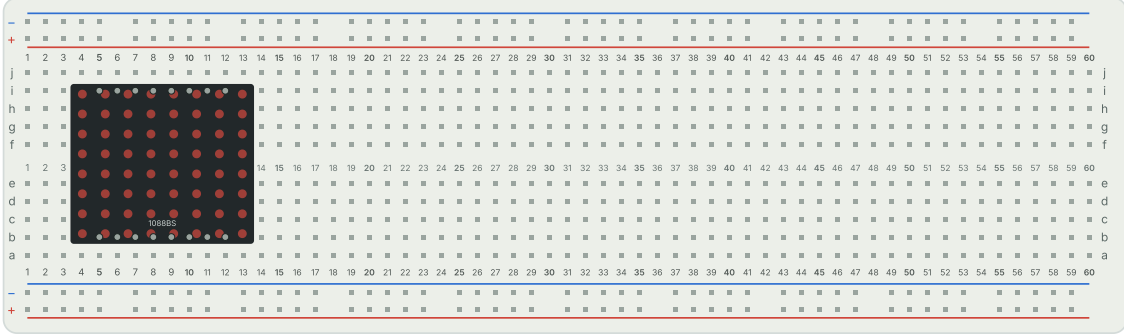

- Breadboard'u yatay koy: 1 numaralı sütun solda, a sırası sana yakın.
- Matrisin üzerindeki "1088BS" yazısı sana (a tarafına) baksın.
- Alt bacaklar b5–b12, üst bacaklar i5–i12 deliklerine girsin.
- Bacakları eğmeden, matrisi iki yanından eşit bastırarak tak.

Neden? Breadboard'da aynı sütundaki a-b-c-d-e delikleri içeriden birbirine bağlıdır (f-g-h-i-j de öyle). Bacak b5'teyse a5 deliğine takılan kablo o bacağa bağlanmış olur. Matrisin bacaklarına bu yüzden a ve j sıralarından ulaşıyoruz.


2 GND hattı (siyah)

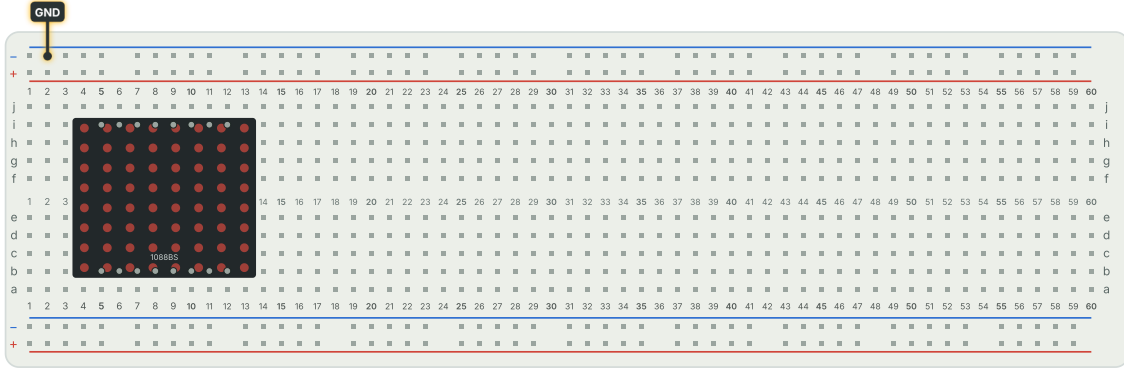

- Siyah kablo: Arduino'nun **GND** pininden breadboard'un **en üstteki mavi çizgili (-) hatta**, 2. sütun hizasına.
- Arduino üzerinde GND yazan pinlerden herhangi biri olur (güç bölümündeki iki GND ya da 13'ün yanındaki GND).

Neden? Üst – hattı boydan boyda tek bir iletkenidir; bu kabloyla bütün hat Arduino'nun 0 V'u olur. Buton ve buzzer akımı bu hat üzerinden döner. Matristeki LED'lerin akımı ise bu kabloyu kullanmaz: onların dönüş yolu LOW yapılan sütun pinidir (pin LOW iken içeride GND'ye bağlıdır).


3 8 satır kablosu (kırmızı)

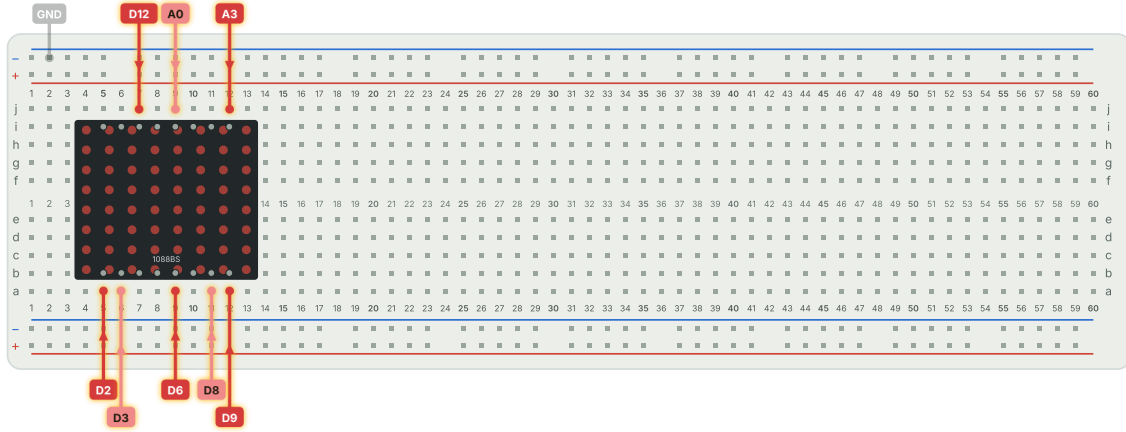

- Satır 1: **j12** → Arduino **A3** (kodda **A3**).
- Satır 2: **j7** → Arduino **D12** (kodda **12**).
- Satır 3: **a12** → Arduino **D9** (kodda **9**).
- Satır 4: **j9** → Arduino **A0** (kodda **A0**).
- Satır 5: **a5** → Arduino **D2** (kodda **2**).
- Satır 6: **a11** → Arduino **D8** (kodda **8**).
- Satır 7: **a6** → Arduino **D3** (kodda **3**).
- Satır 8: **a9** → Arduino **D6** (kodda **6**).
- Her kablo delikten dümdüz dışarı çıksın; komşu kablolar yan yana dursun, çapraz geçmesin.

Neden? Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

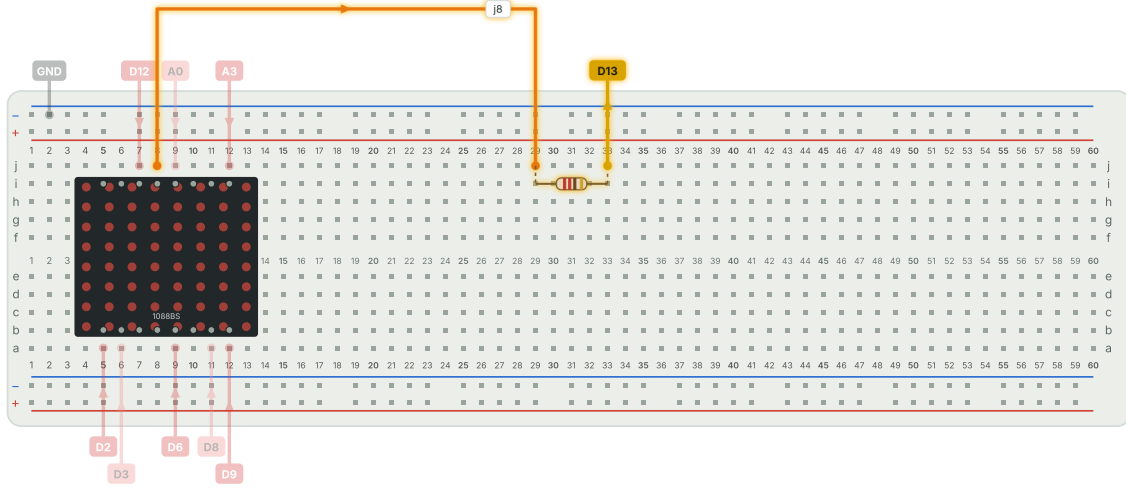
4 Sütun 1 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j8** (matrisin sütun 1 bacağı) → **j29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i29** ve **i33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j33** → Arduino **D13** (kodda 13). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.


Neden? Sütun teli LED'lerin katodudur (–): akım LED'den buradan çıkar, direnç üzerinden Arduino'ya döner. Direncin iki bacağı farklı sütunlarda (29 ve 33) olmalı; aynı sütuna takılırsa iki bacak içeriden kısa devre olur ve direnç işe yaramaz.

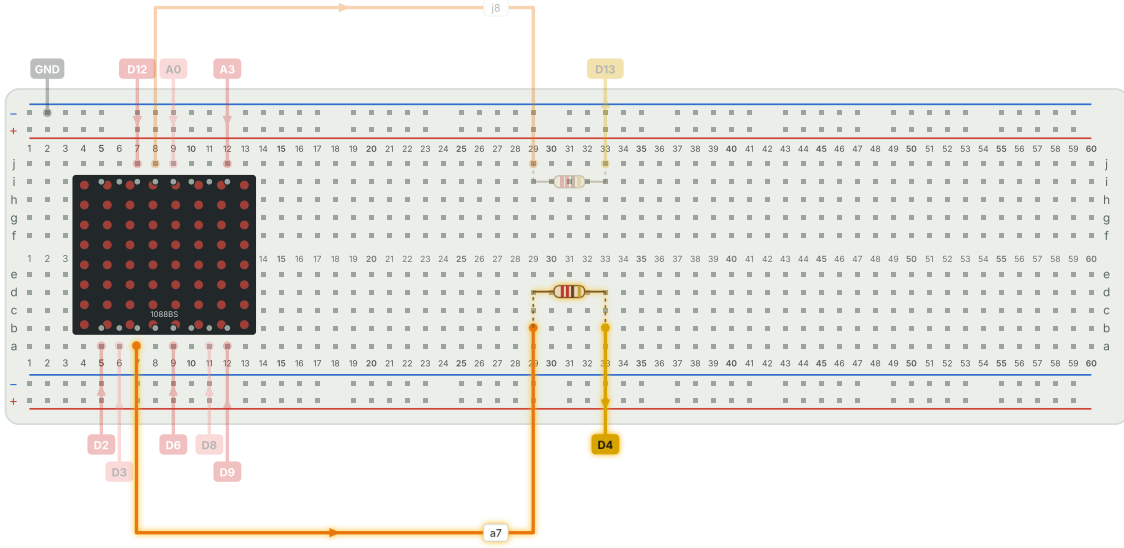5 Sütun 2 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **a7** (matrisin sütun 2 bacağı) → **b29**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d29** ve **d33** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b33** → Arduino **D4** (kodda 4). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

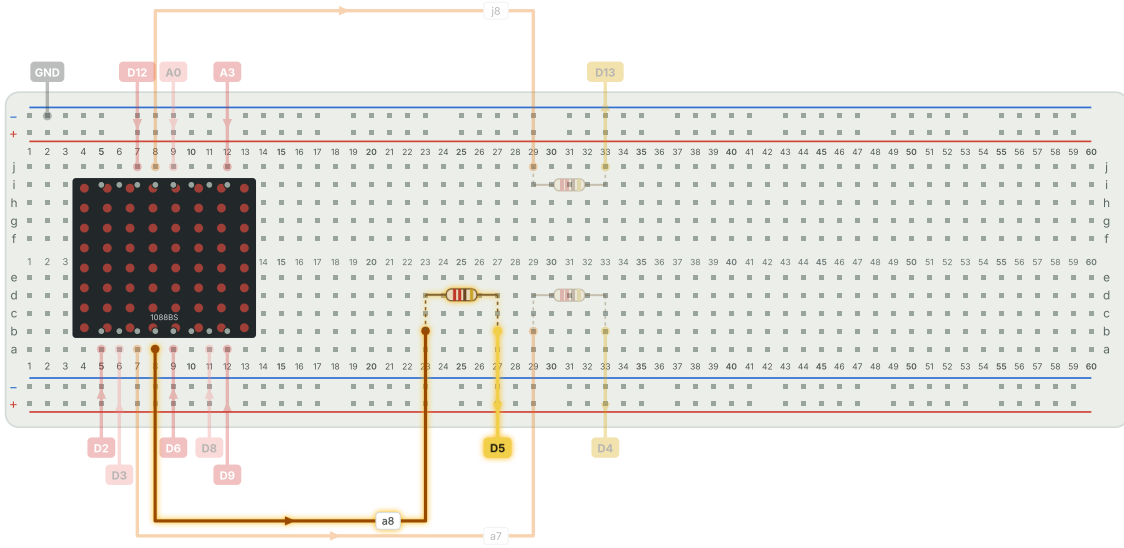6 Sütun 3 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **a8** (matrisin sütun 3 bacağı) → **b23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d23** ve **d27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b27** → Arduino **D5** (kodda 5). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

7

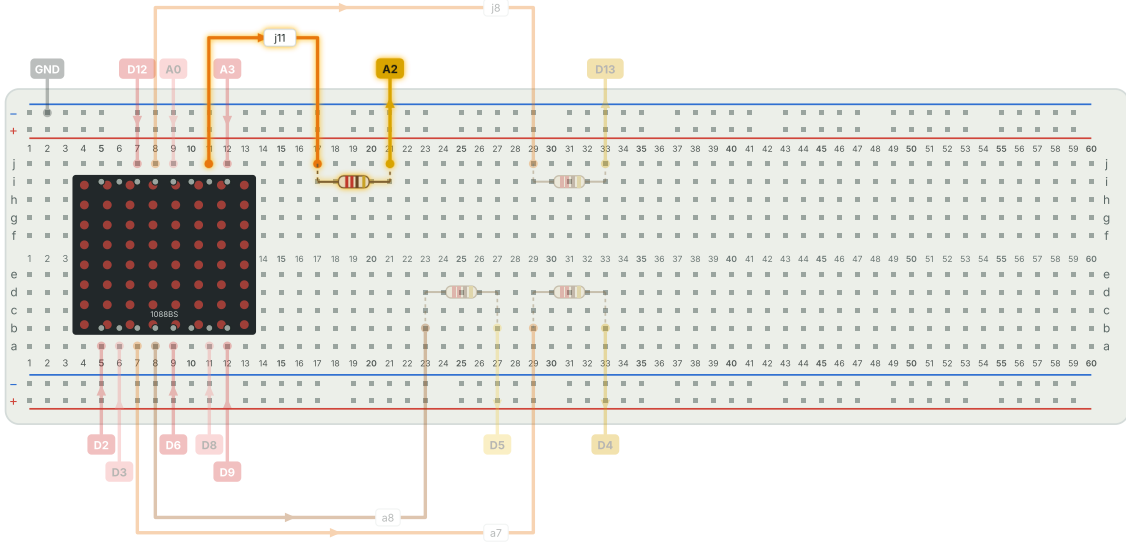


- Turuncu kablo: **j11** (matrisin sütun 4 bacağı) → **j17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i17** ve **i21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j21** → Arduino **A2** (kodda **A2**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

8

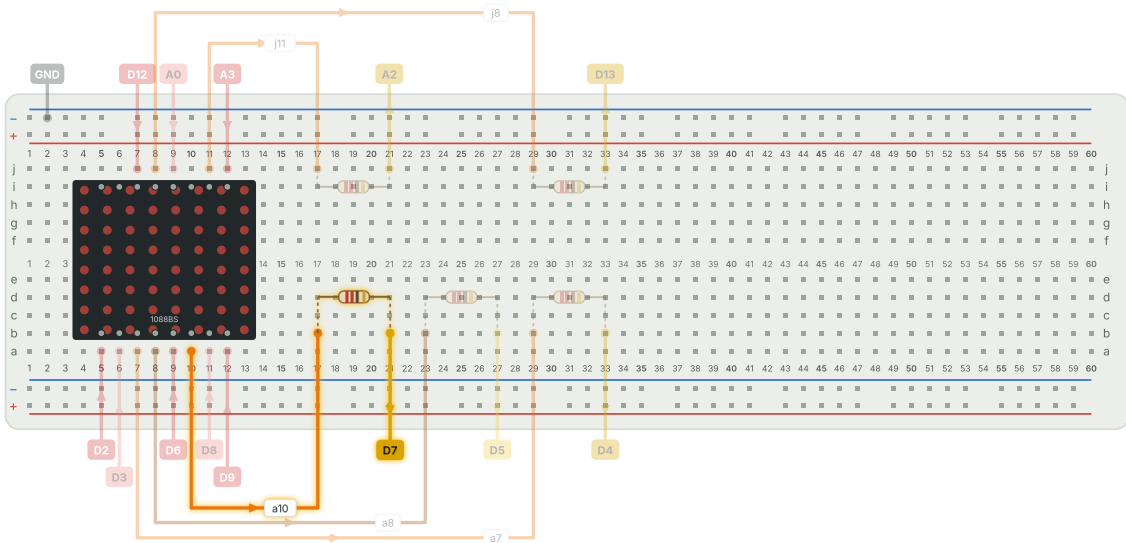


- Turuncu kablo: **a10** (matrisin sütun 5 bacağı) → **b17**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **d17** ve **d21** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **b21** → Arduino **D7** (kodda **7**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

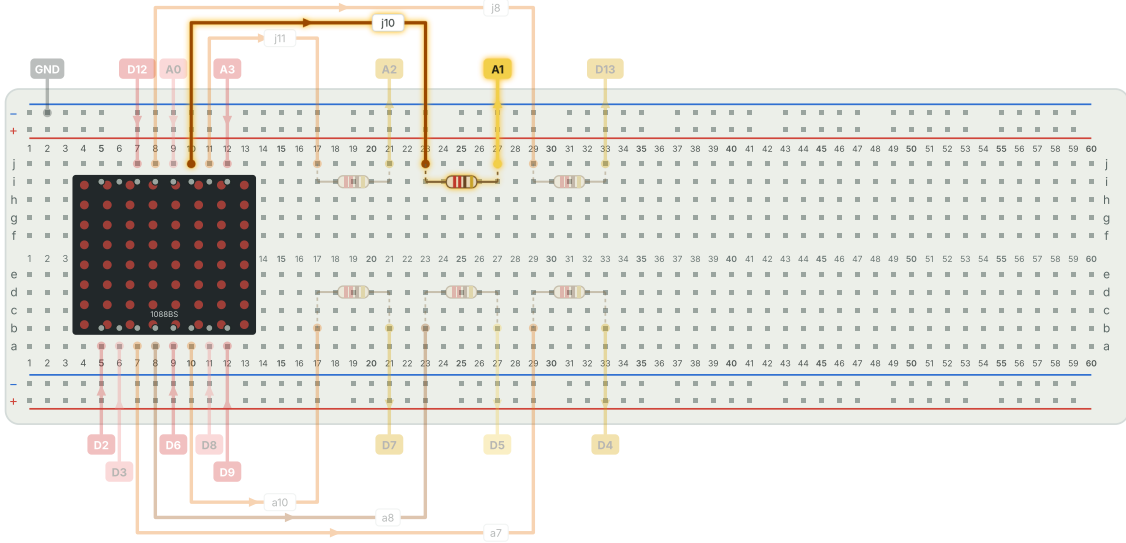9 Sütun 6 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **j10** (matrisin sütun 6 bacağı) → **j23**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i23** ve **i27** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j27** → Arduino **A1** (koddaki **A1**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

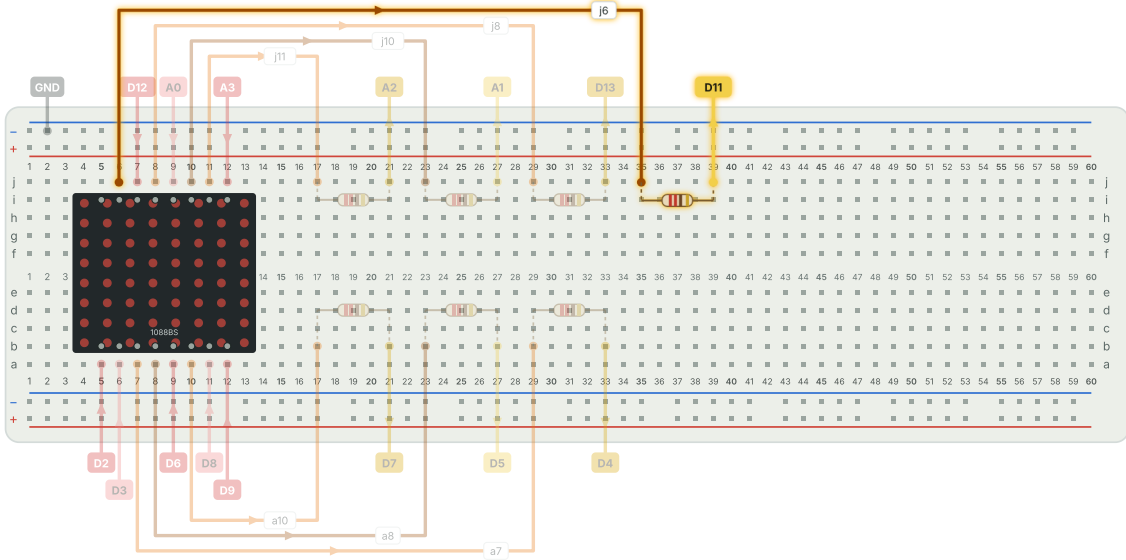10 Sütun 7 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo




- Turuncu kablo: **j6** (matrisin sütun 7 bacağı) → **j35**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i35** ve **i39** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j39** → Arduino **D11** (koddaki **11**). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.

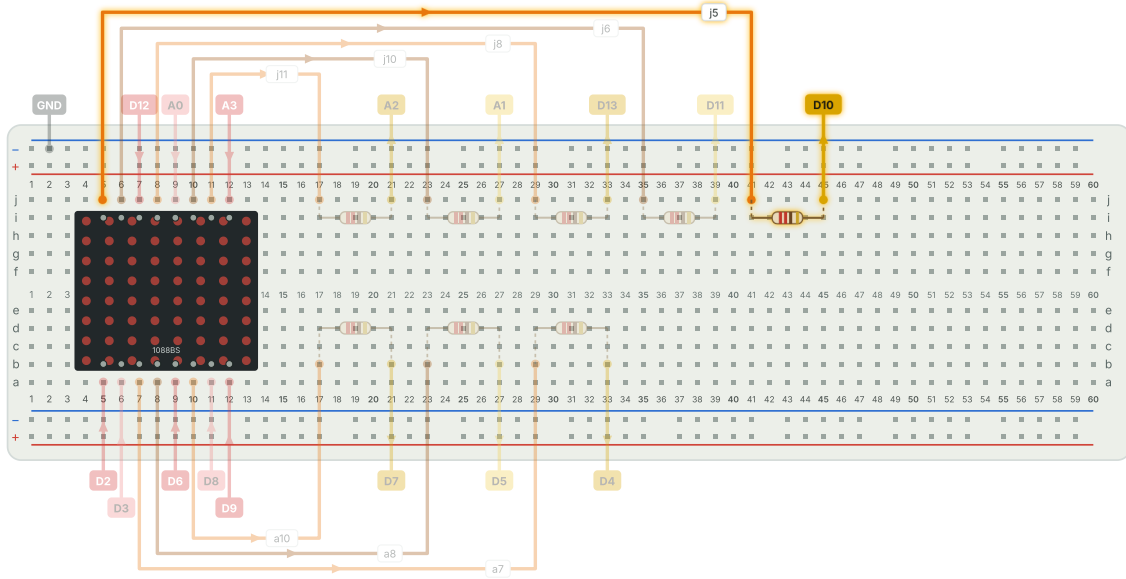11 Sütun 8 hattı: turuncu kablo → direnç → sarı kablo



- Turuncu kablo: **j5** (matrisin sütun 8 bacağı) → **j41**. Kablo önce dışarı çıksın, sonra yana dönsün (resimdeki dikdörtgen yol).
- 220 Ω direnç: bacakları **i41** ve **i45** deliklerine, yatay.
- Sarı kablo: **j45** → Arduino **D10** (koddaki `10`). Bu kablo akımın dönüş yolu: pin LOW iken GND görevi görür.


12 Butonu tak

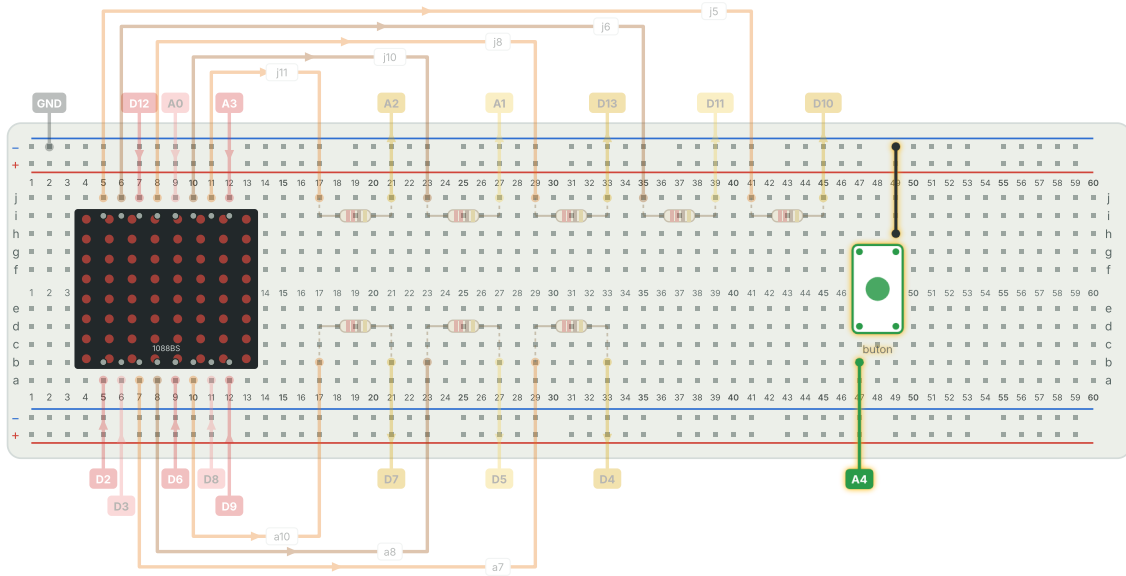

- Buton bacakları **d47**, **d49**, **g47**, **g49**: buton orta boşluğun üstüne otursun.
- Yeşil kablo: **b47** → Arduino **A4**.
- Siyah kablo: **h49** → üstteki – hattı.

Neden? Butona basılınca 47 ile 49 arasındaki yol kapanır ve A4 GND'ye bağlanır. `INPUT_PULLUP` sayesinde bırakırken A4 içeriden 5 V'a çekilir (HIGH), basınca LOW okunur. Dışarıdan direnç gerekmez.

13 Buzzer'ı tak

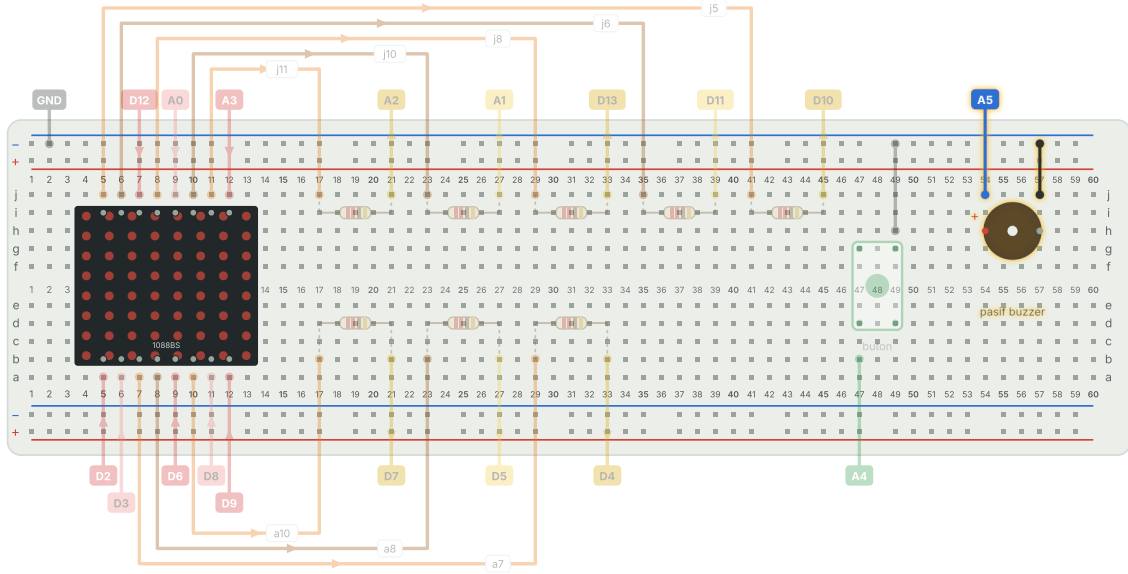

- Uzun bacak (+) **h54**, kısa bacak **h57**.
- Mavi kablo: **j54** → Arduino **A5**.
- Siyah kablo: **j57** → üstteki – hattı.

Neden? Pasif buzzer kendi başına ses çıkarmaz; `tone()` pini saniyede yüzlerce kez açıp kapatır, zar bu hızda titreyerek nota üretir.

7. Akımın yolu

Örnek: sol üst LED yanarken (A3 = HIGH, D13 = LOW):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1) → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

Ses:

A5 (tone) → mavi kablo → j54 → buzzer (+) → buzzer (–) h57 → siyah kablo → – hattı → GND

Butona basılıyken:

A4 (iç direnç ile 5 V'a çekili) → yeşil kablo → b47 → buton → h49 → siyah kablo → – hattı → GND

matris.h her 400 µs'de bir sıradaki parçayı yakar: bir satırın en fazla 3 LED'i. Bu üç LED'in her birinin akımı kendi sütun direncinden geçer (~9–12 mA); satır pini toplamda ~25–30 mA verir. Ekran tamamen doluyken her LED zamanın 1/24'ünde yandığı için dolu ekran daha sönük görünür; bu normaldir.

8. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 16 bağlantı var (8 satır + 8 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş; hafifçe çekince çıkmıyor.

9. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `p8_ortaya_durdur.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Nokta alttan 4. satırda kenardan kenara gider gelir. Hedef sütunlarda (soldan 4. ve 5.) butona basınca gülen yüz ve tiz ses; başka yerde basınca üzgün yüz ve kalın ses. Her isabette nokta hızlanır.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
LED çok sönük	Kodda <code>pinMode(..., OUTPUT)</code> satırı silinmiş	Kodun orijinal halini yeniden yükle
Bir satır ya da sütun hiç yanmıyor	O hattın kablosu ya da direnci oturmamış	<code>matris_test.ino</code> 'yu yükle; Seri Monitör (9600) yanmayan hattın deliğini yazar
Resim yan ya da ters	Matris breadboard'a farklı yönde takılı	Kodda <code>matrisBaslat(90)</code> ya da 180, 270 dene
Buton tepki vermiyor	Buton 90° dönük ya da GND kablosu yok	Bacaklar d47 d49 g47 g49; b47 → A4, h49 → – hattı, Arduino GND → – hattı
Ses yok	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54; j54 → A5, j57 → – hattı