

T07 · Buzzer

Devreye ses ekliyoruz: butona basınca üç LED sırayla yanar ve her biri kendi notasını çalar.

1 satır

3 sütun

3 direnç

12 kablo

buton

buzzer

Yeni: pasif buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Buzzer, Hertz (Hz)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Pasif buzzer A5 ile GND arasına bağlanır. `tone(A5, 262)` pini saniyede 262 kez açıp kapatır; buzzer'ın zarı bu hızda titrer ve Do notası duyulur.


Notaların frekansları da bir dizide: `NOTA[3] = {262, 330, 392}`. Aynı for döngüsü hem LED'i hem notayı seçiyor.

Koddaki yeni kavramlar: `tone` · `noTone` · frekans (Hz)

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	1	1	<code>tone()</code> ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	2	12	Bağlantılar

3. Devre şeması

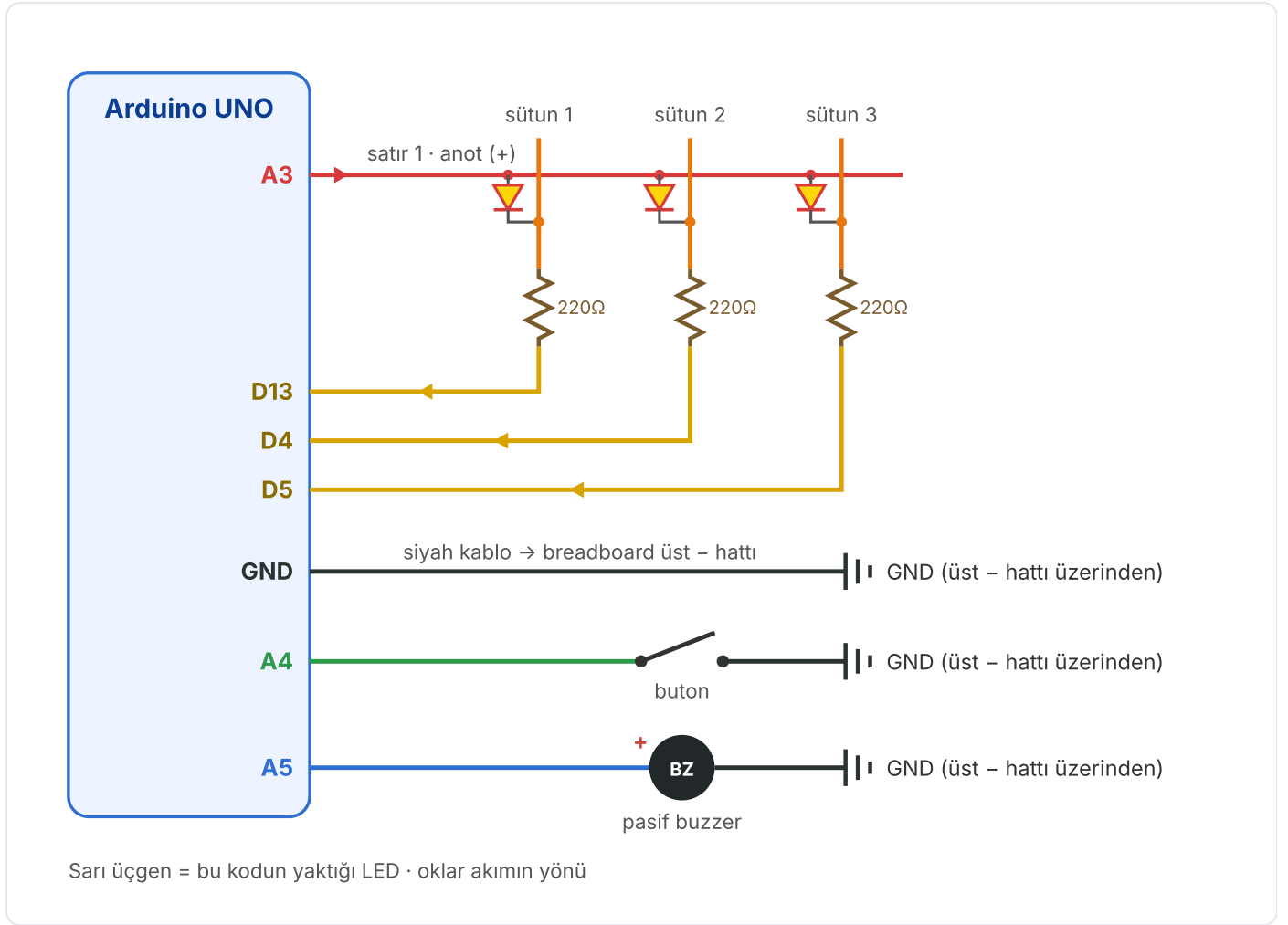

Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, -) arasında durur.

Şemayı okumak

- Alta yeni bir dal: A5 → buzzer → GND. Buton ve buzzer aynı GND hattını paylaşıyor.

4. Bugünün devre bilgisi: Ses bir titreşimdir

Buzzer'ın içinde ince bir zar var. Pin HIGH olunca zar bir yöne, LOW olunca öbür yöne bükülür. Bu saniyede yüzlerce kez olunca zar havayı iter ve ses duyarız.

Saniyedeki titreşim sayısına **frekans** denir. Frekans arttıkça ses inceler. Frekans iki katına çıkınca aynı nota bir oktav yukarıda duyulur.

Pasif buzzer kendi başına titreyemez, frekansı biz veririz; bu yüzden nota çalabilir. **Aktif** buzzer'ın içinde kendi titreştiricisi vardır, tek bir sesle öter.

Do 262 Hz · Mi 330 Hz · Sol 392 Hz · La 440 Hz · üst Do 523 Hz

KELİMENİN HİKÂYESİ Hertz (Hz)

~1 dk

Hertz, 1887'de radyo dalgalarını deneyle ilk kez gösteren Alman fizikçi Heinrich Hertz'in adıdır. 1 Hz = saniyede bir titreşim. La notası 440 Hz: buzzer'ın zarı saniyede 440 kez ileri geri gider.


Mantık: Frekans iki katına çıkınca ses bir oktav incelir: Do 262 Hz, üst Do 523 Hz.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Buzzer nereye?** Uzun bacak (+) h54, kısa bacak h57. Butonun sağında boş bir alan.
2. **Kablolar:** j54 → A5 (mavi), j57 → üst – hattı (siyah). İki kablo da dümdüz yukarı çıkar.
3. **Neden A5?** Matris 16 pini, buton A4'ü kullanıyor. Geriye kalan pinlerden A5 butonun hemen yanında.

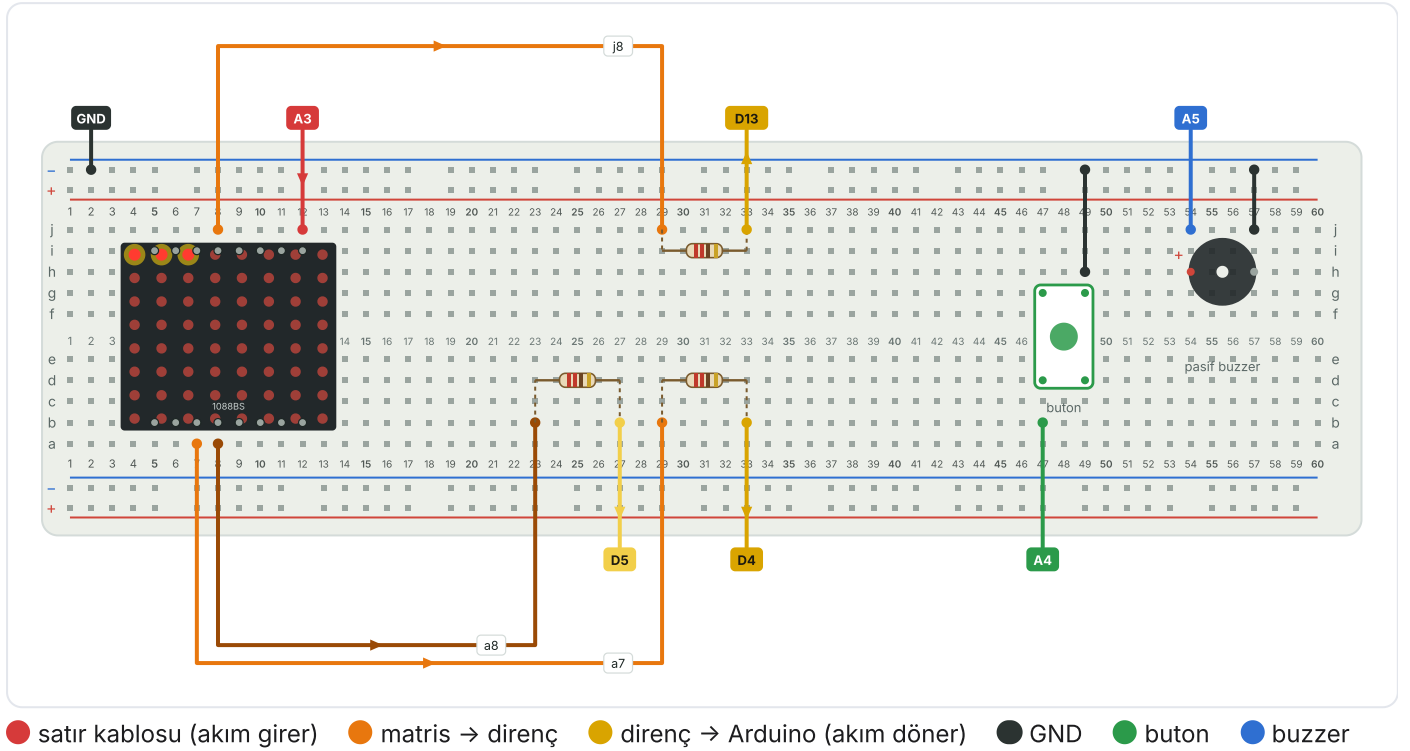
6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.

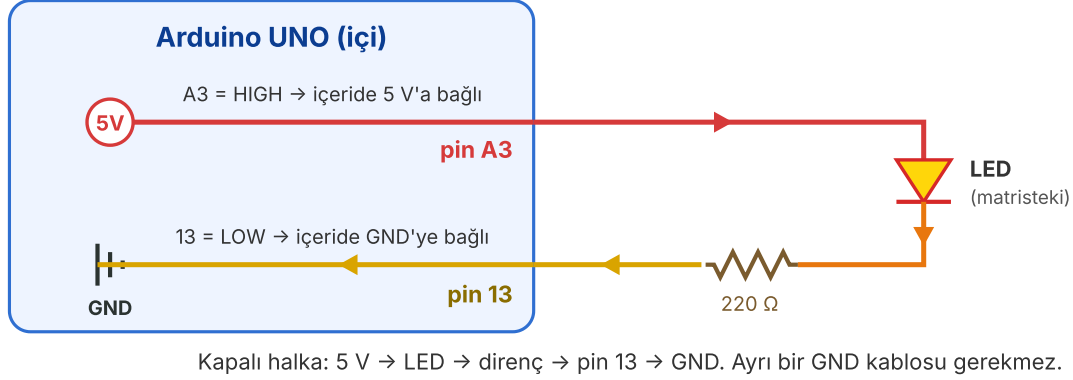LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo
Satır 1	j12	A3	kırmızı
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu
	j33	D13	sarı
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu
	b33	D4	sarı
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu
	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

9. Güç vermeden önce kontrol et

- ☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
- ☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
- ☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
- ☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
- ☐ Hiçbir kablo 5 V'ü doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
- ☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
- ☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
- ☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
- ☐ Kablo uçları tam oturmuş; hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T07_buzzer.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Butona basınca üst satırın üç LED'i soldan sağa sırayla yanar ve her biri Do, Mi, Sol notasını çalar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Ses yok ama LED'ler yanıyor	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54'te; j57 → – hattı
Ses çok cızırtılı ve tek tonlu	Aktif buzzer takılmış	Altında yeşil devre kartı görünen pasif buzzer'ı kullan